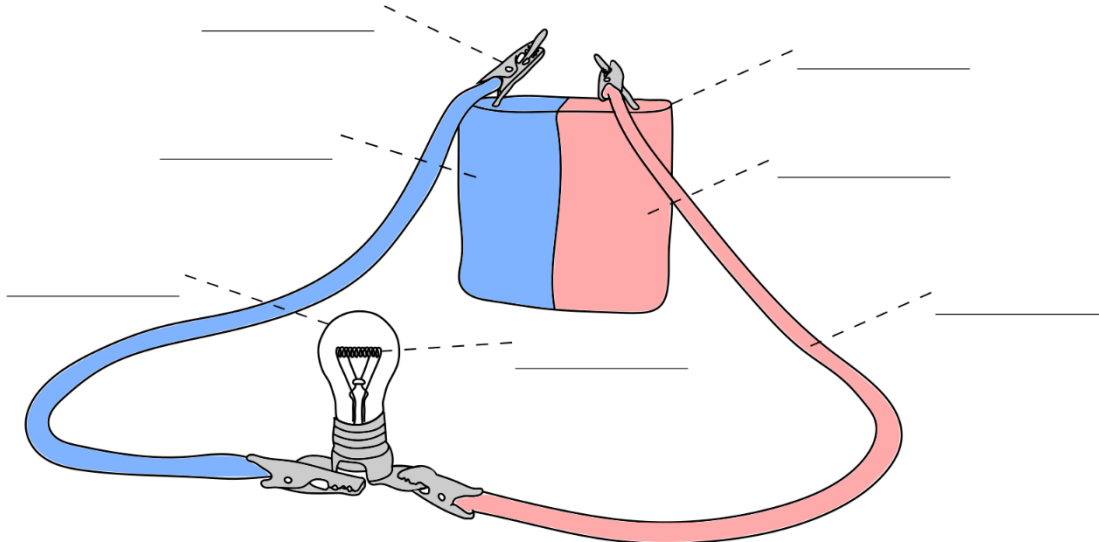


# Der Stromkreis

## Einfacher geschlossener Stromkreis



Folge den entsprechenden Anweisungen im Dokument!

1. Öffne die entsprechende Seite Info - Stromkreis.pdf und übertrage alle die Informationen von der Seite 1 in deine NÜG – Unterlagen.
2. Versuche das auf Seite 2 eingefügte Kreuzworträtsel zu lösen. Trage das gefundene Lösungswort in deine Unterlagen ein.
3. Folge dem Link [und](#) stelle folgende Schaltkreise dar:

Teste die entsprechenden Schaltkreise und kontrolliere, ob die angeführten Tabellen richtig sind!

- einmal den auf Seite 3 dargestellte UND – Schaltung
- und auf Seite 4 die dargestellte ODER – Schaltung

Fotografiere die gebaute Und, Oder – Schaltung von deinem Bildschirm ab und füge sie in das entsprechende Word – Dokument ein. Trage auch das Kreuzworträtsel Lösungswort ein.

Wenn du alle Arbeitsaufträge ausgeführt hast und Deine Worddatei fertiggestellt ist sende sie an [profkaiser@gmx.at](mailto:profkaiser@gmx.at)